

# Úvod do organizace počítače

Organizace procesoru

Návrh datových cest

# Opakování

---

- Konstrukce ALU
  - Stavba bloků (návrh pomocí hradel)
  - Modulární návrh
    - Multiplexor vybírá požadovanou operaci
    - Všechny operace se vykonávají paralelně
  - Sčítačka typu carry lookahead
- Počítačová aritmetika
  - Konečná přesnost
  - Matematické zákony pro reálná čísla „neplatí“ zcela
  - Čísla integer: reprezentace – dvojkový doplněk
  - Čísla FP: IEEE 754 standard

# Přehled

---

- Organizace počítače (mikroarchitektura)
- Organizace procesoru
- Datové cesty v procesoru
  - Řízení
  - Registrový soubor
- Přehled implementace procesoru
- Metodologie taktování činnosti (Processor Clocking)
- Sekvenční obvody
  - Registry typu Latch
  - Registry

# Nové – Návrh datových cest

---


- **Datové cesty** - implementace fází **fetch-decode-execute**
- **Metodologie návrhu**
  - Určení tříd instrukcí a instrukčních formátů
  - Vytvoření sekcí datových cest pro každý instrukční fmt.
  - Sloučení sekcí tak, aby byly pokryty potřebné přesuny u MIPS
- *Otázka #1*: Co jsou to instrukční třídy?
- *Otázka #2*: Které komponenty jsou vhodné?



 
# Výkon procesoru

---

$$\text{CPU time} = \text{IC} * \text{CPI} * \text{Cycle time}$$



# Organizace počítače

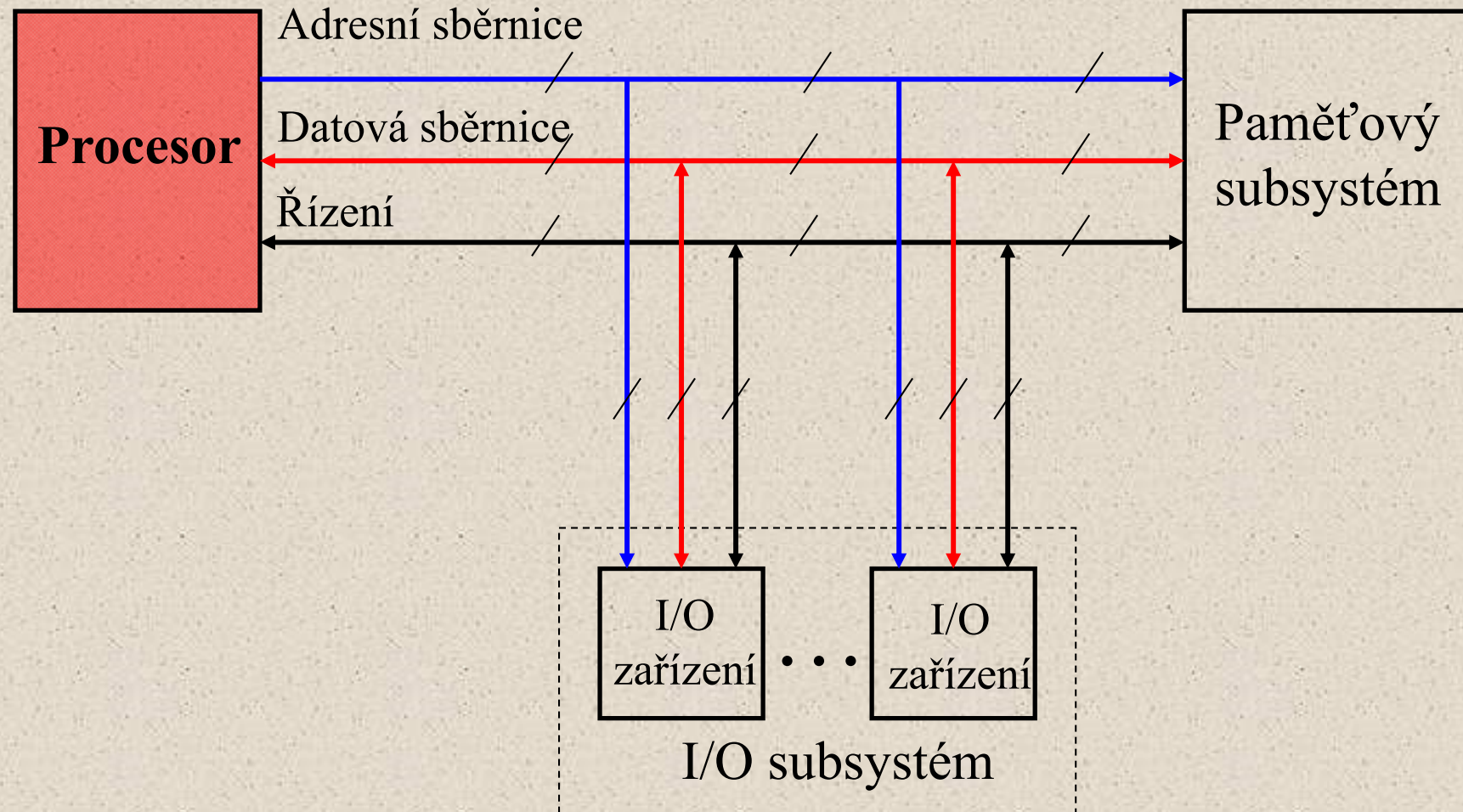


# Processor

---

- **Procesor (CPU)**
  - Aktivní část počítače
  - Vykonává všechnu „práci“
    - Manipulace s daty
    - Rozhodování
- **Datové cesty**
  - Hardware, který vykonává všechny potřebné operace
  - ALU + registry + interní sběrnice
  - ***Výkonné prvky***
- **Řízení**
  - Hardware, který řídí, co se má provádět a kam se co má přesouvat

# Organizace procesoru

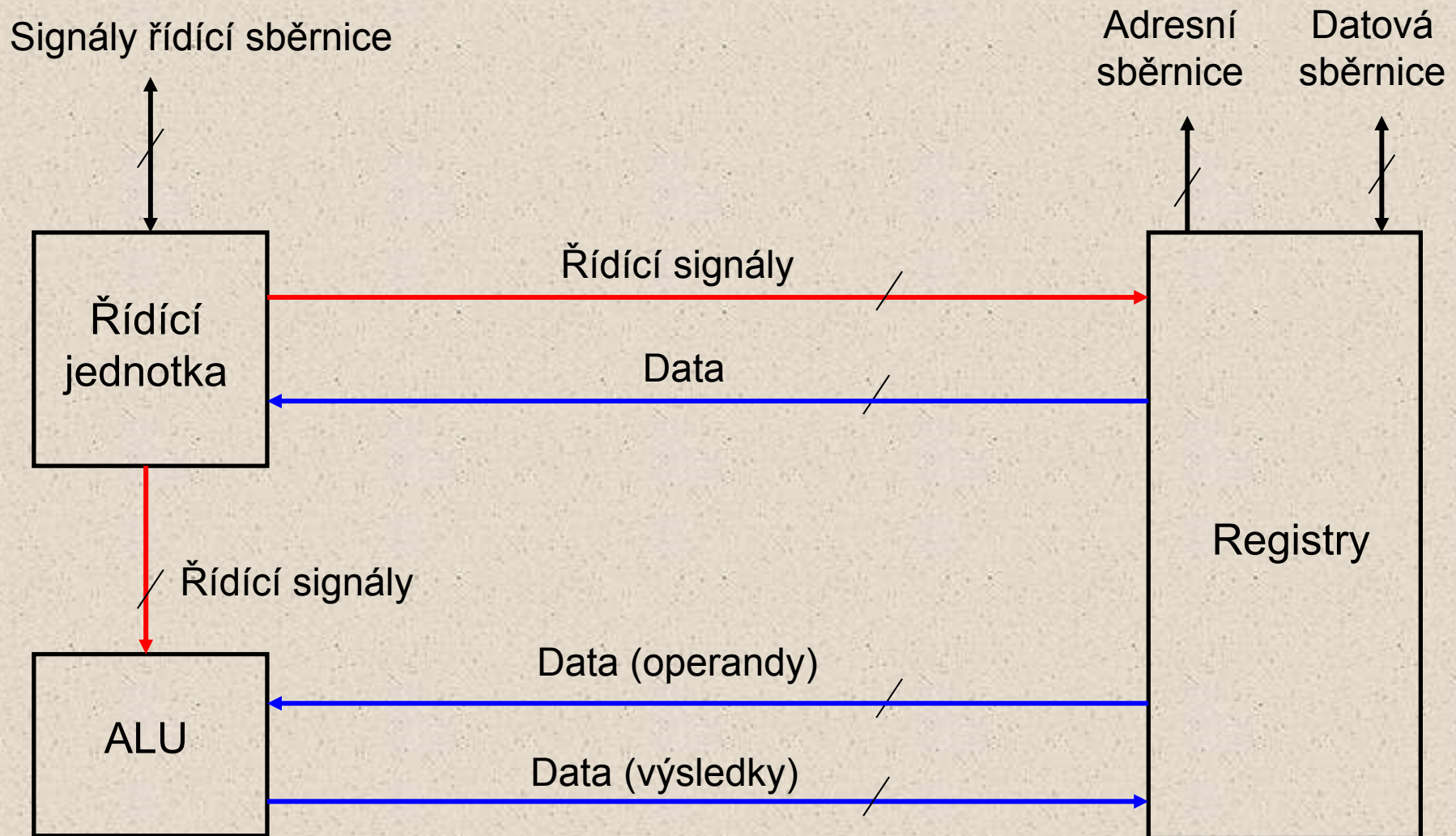




# MIPS - implementace

---

- ISA určuje mnoho aspektů implementace
- Strategie implementace ovlivňuje hodinovou frekvenci a CPI
- Výběr atributů u MIPS pro ilustraci implementace
  - Instrukce pro práci s pamětí
    - Load word (**lw**)
    - Save word (**sw**)
  - Aritmetika čísel integer a logické instrukce
    - **add, sub, and, or**, a **slt**
  - Instrukce větvení
    - Branch if equal (**beq**)
    - Jump (**j**)

# Přehled implementace

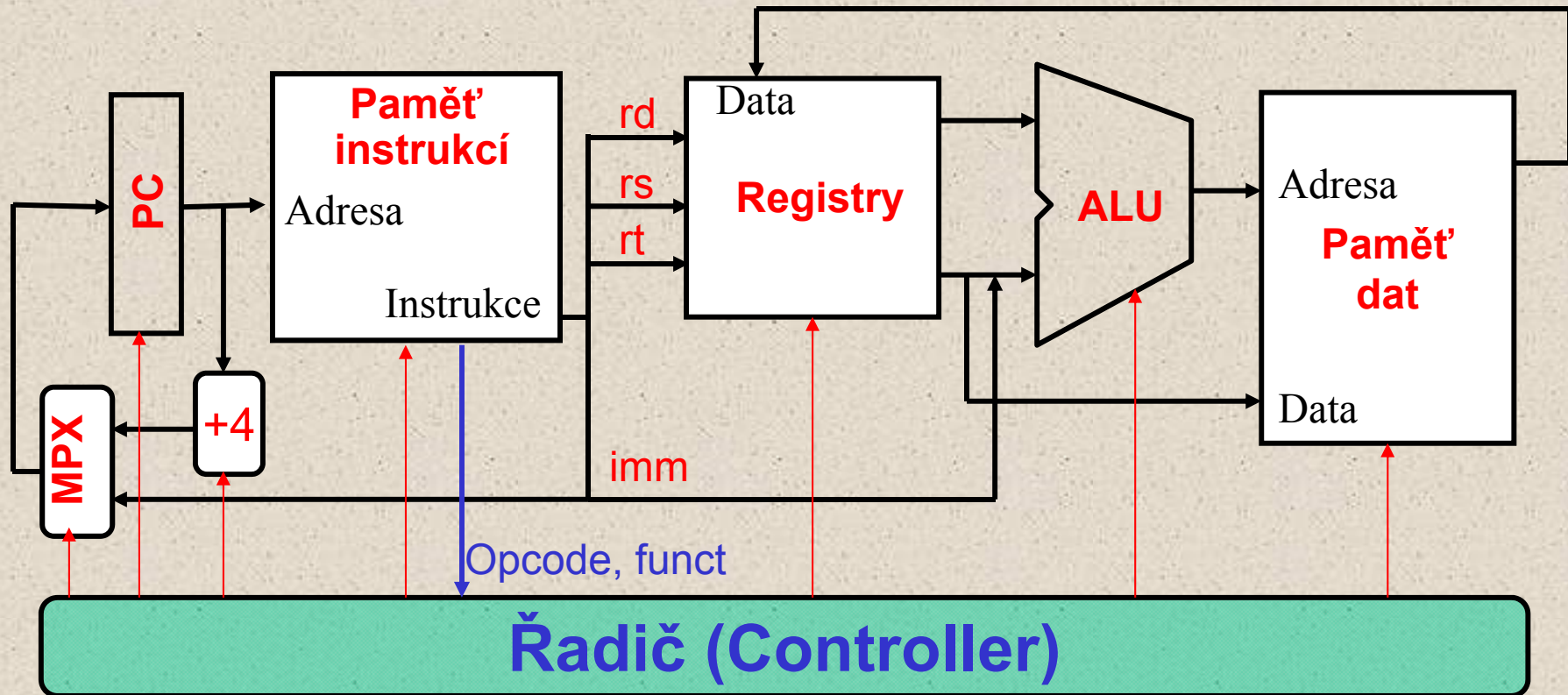

- ° Datové cesty umožňují přesuny obsahu registrů při provádění instrukcí
- ° Řízení zajišťuje provedení správných přesunů


# Logika a taktování

---

- Kombinační prvky
  - Výstupy závisí pouze na aktuálních vstupech
  - Příklad: ALU (sčítačky, multiplexery, posuvové jednotky)
- Sekvenční prvky
  - Obsahují **stav (state)**
  - Výstupy závisí na vstupech a na stavu
  - Vstupy: data a **hodiny (clock)**
  - Paměť, registry
- Signály v aserci: logická jednička (vysoká úroveň)
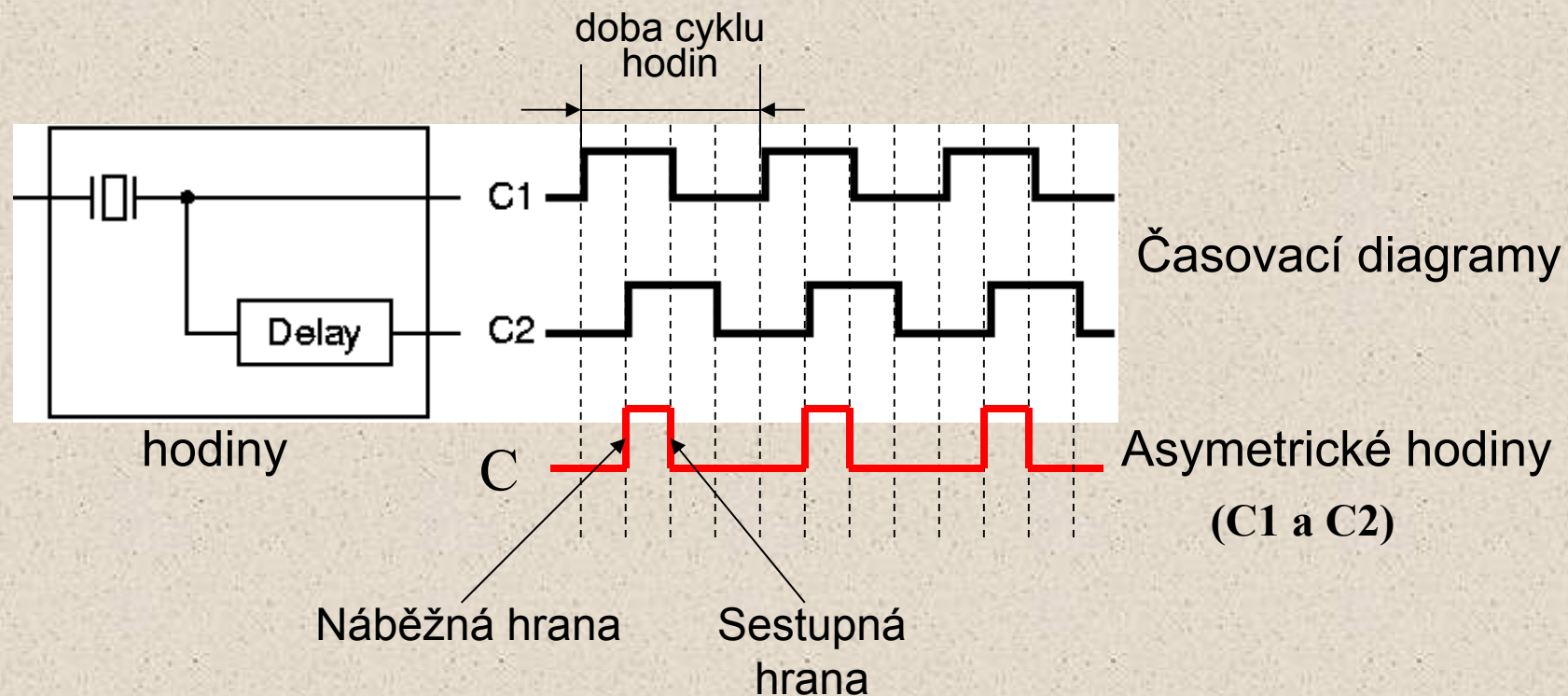
# Metodologie taktování



- Určuje pořadí událostí
  - Určuje, kdy lze signály číst nebo zapisovat
- Hodiny: obvod, který generuje posloupnost pulsů





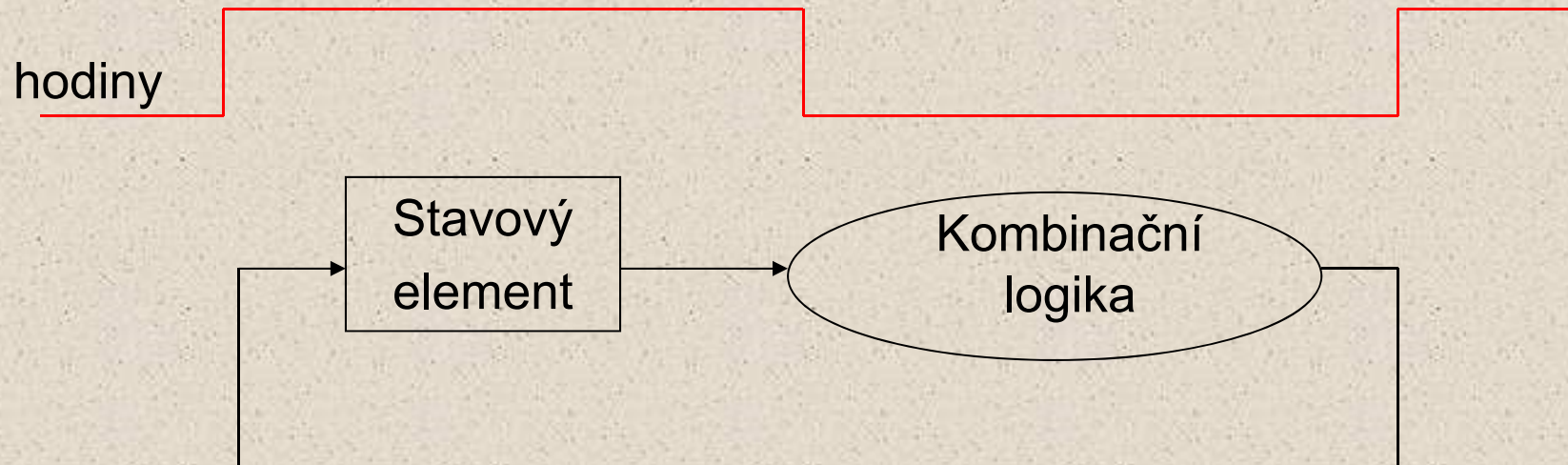 
# Taktování hranou hodin

- Aktivní je buď náběžná nebo sestupná hrana hodin
- Ke změnám stavu dochází pouze na aktivní hraně hodin



# SR Latch s hrady NOR

 


Vstupy { S - set  
R - reset



Výstupy: Q and  $\bar{Q}$

# Taktovaný SR Latch

---

 


# Taktovaný D Latch

  

Výstup je na počátku vynulován




# Klopný obvod typu D

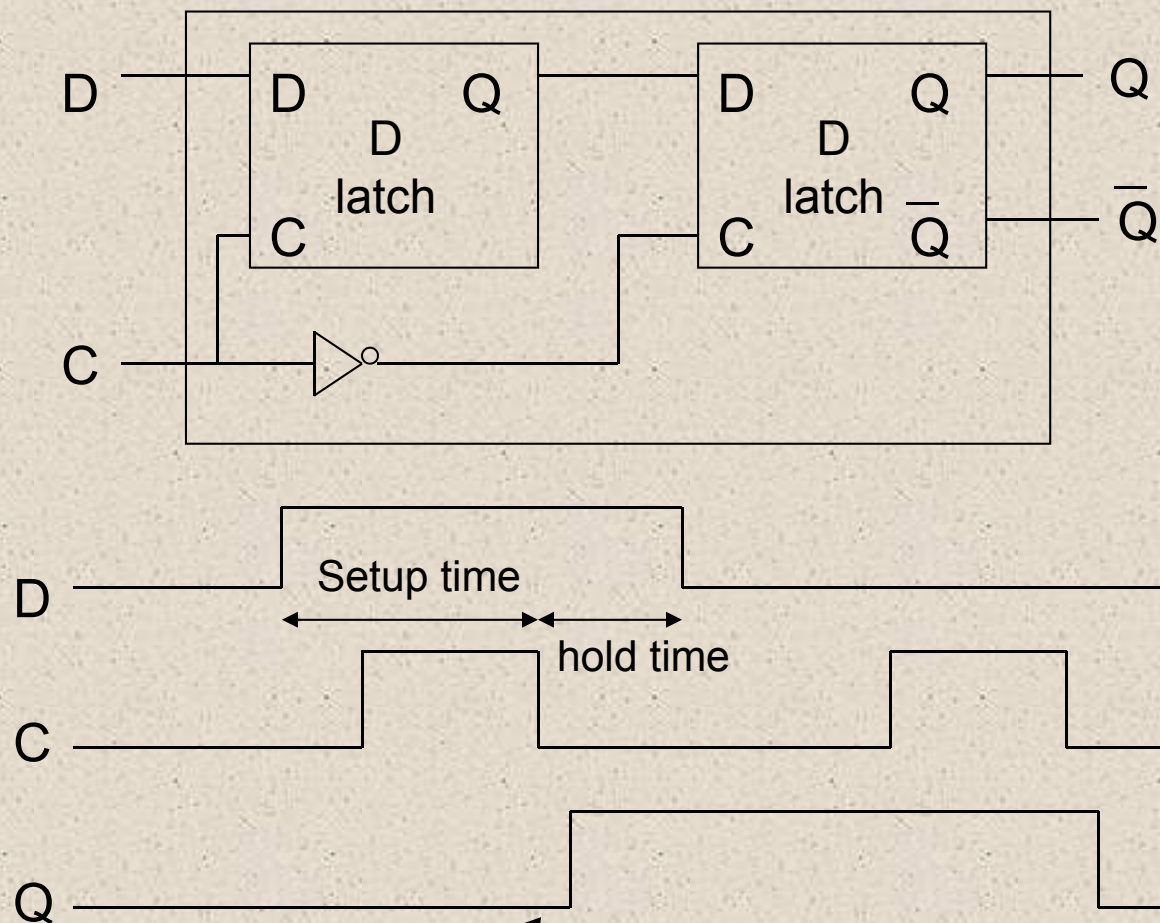


Aktivní sestupná hrana, výstup je na počátku vynulován

# Registrový soubor

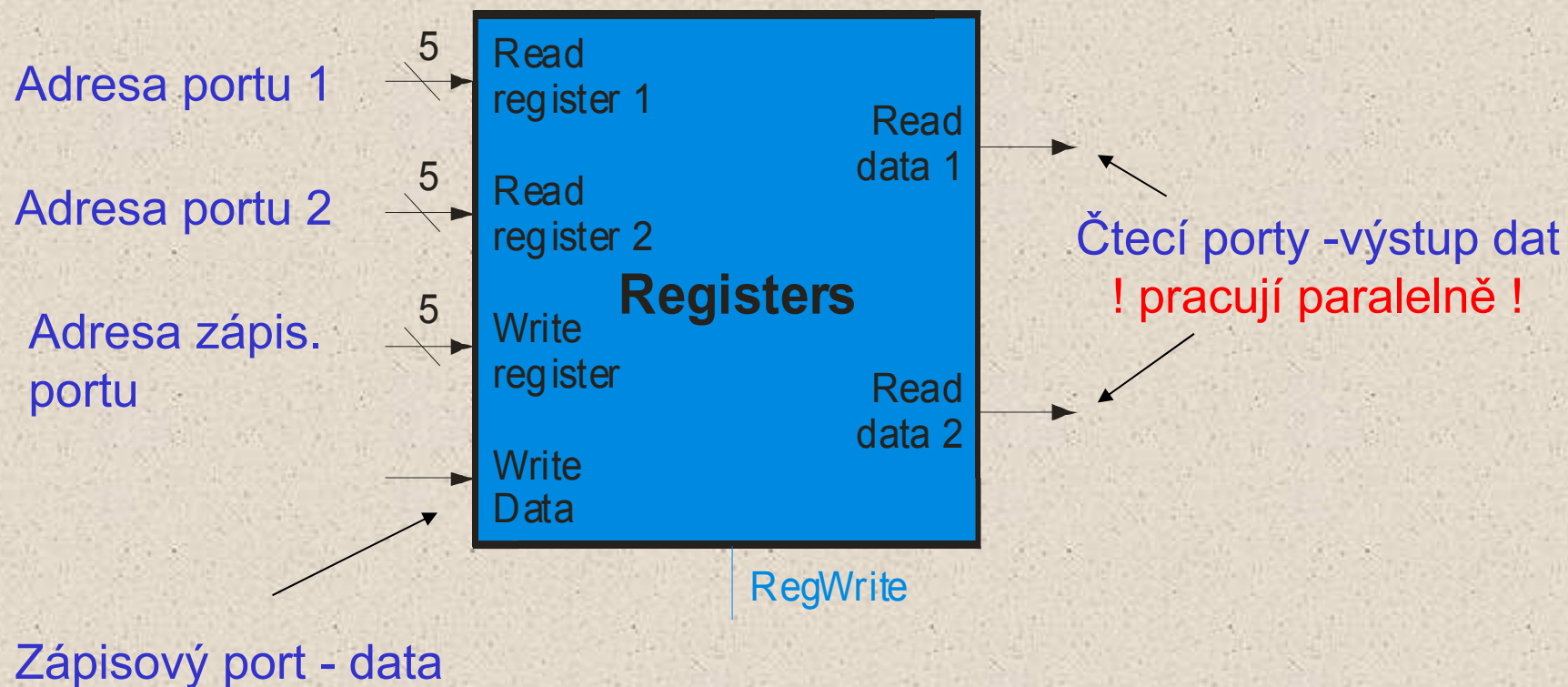


# Čtecí porty registrového souboru

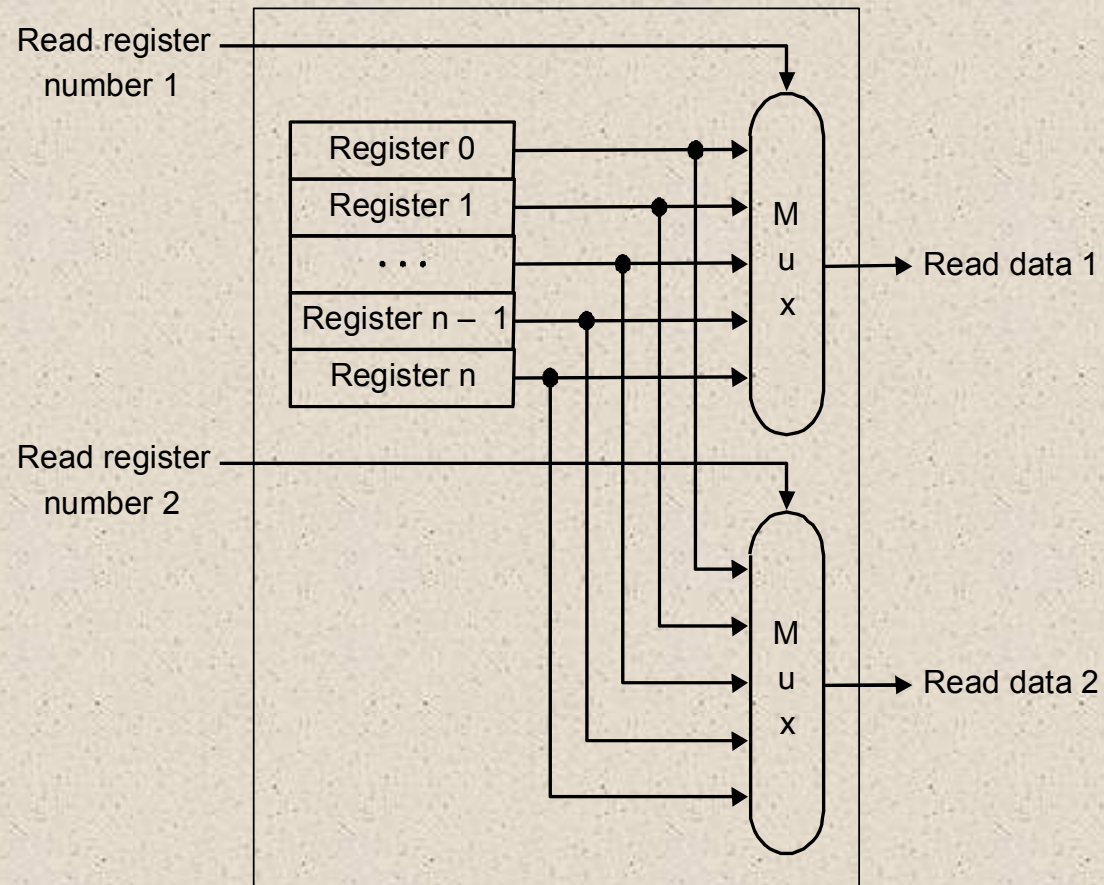

*Implementace čtecích portů*


# Zápisové porty registrového souboru

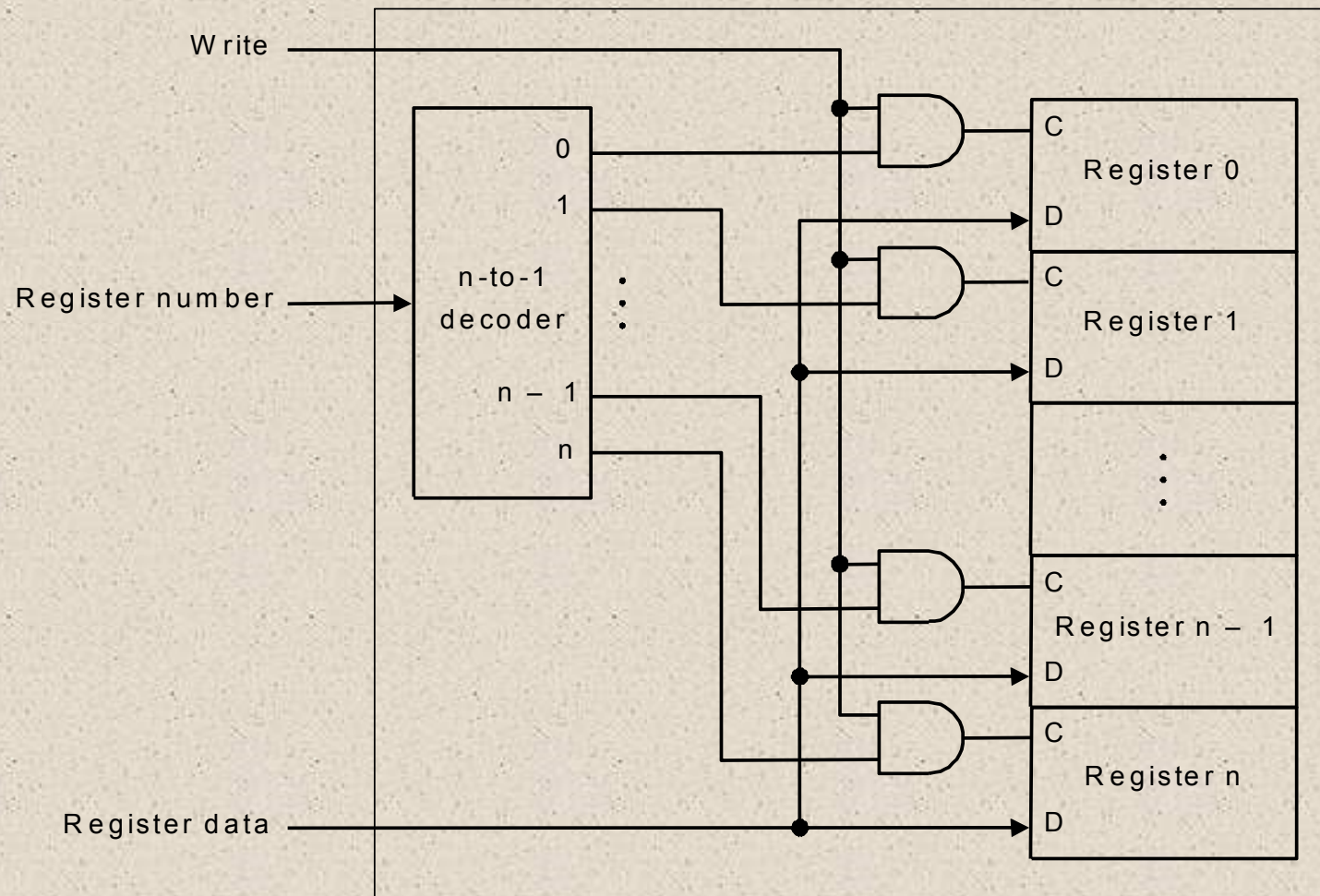



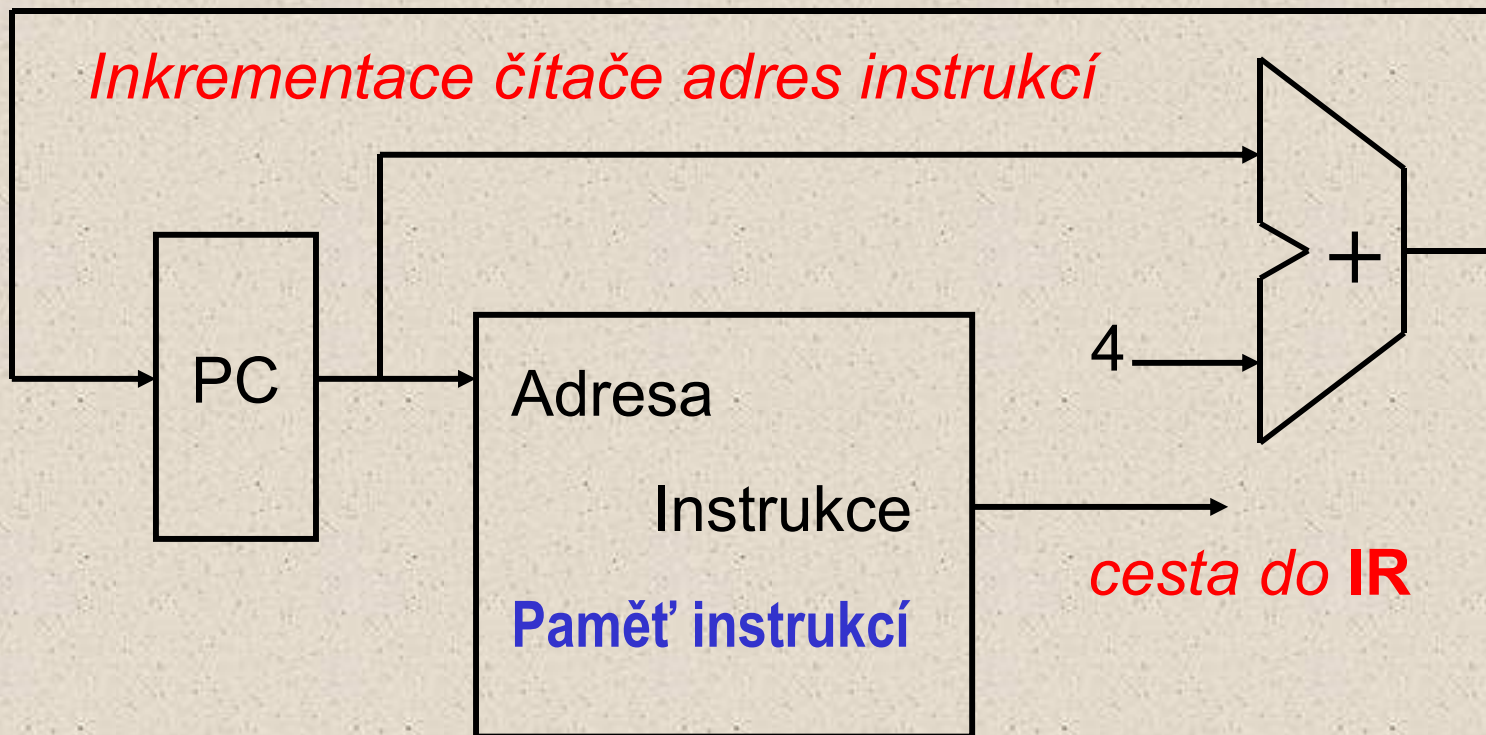
# Základní datové cesty

- **Paměť** obsahuje instrukce
- **PC** adresa aktuální instrukce
- **ALU** provádí aktuální instrukci



# Datové cesty pro R-formát

- **Formát:** **opcode** r1, r2, r3

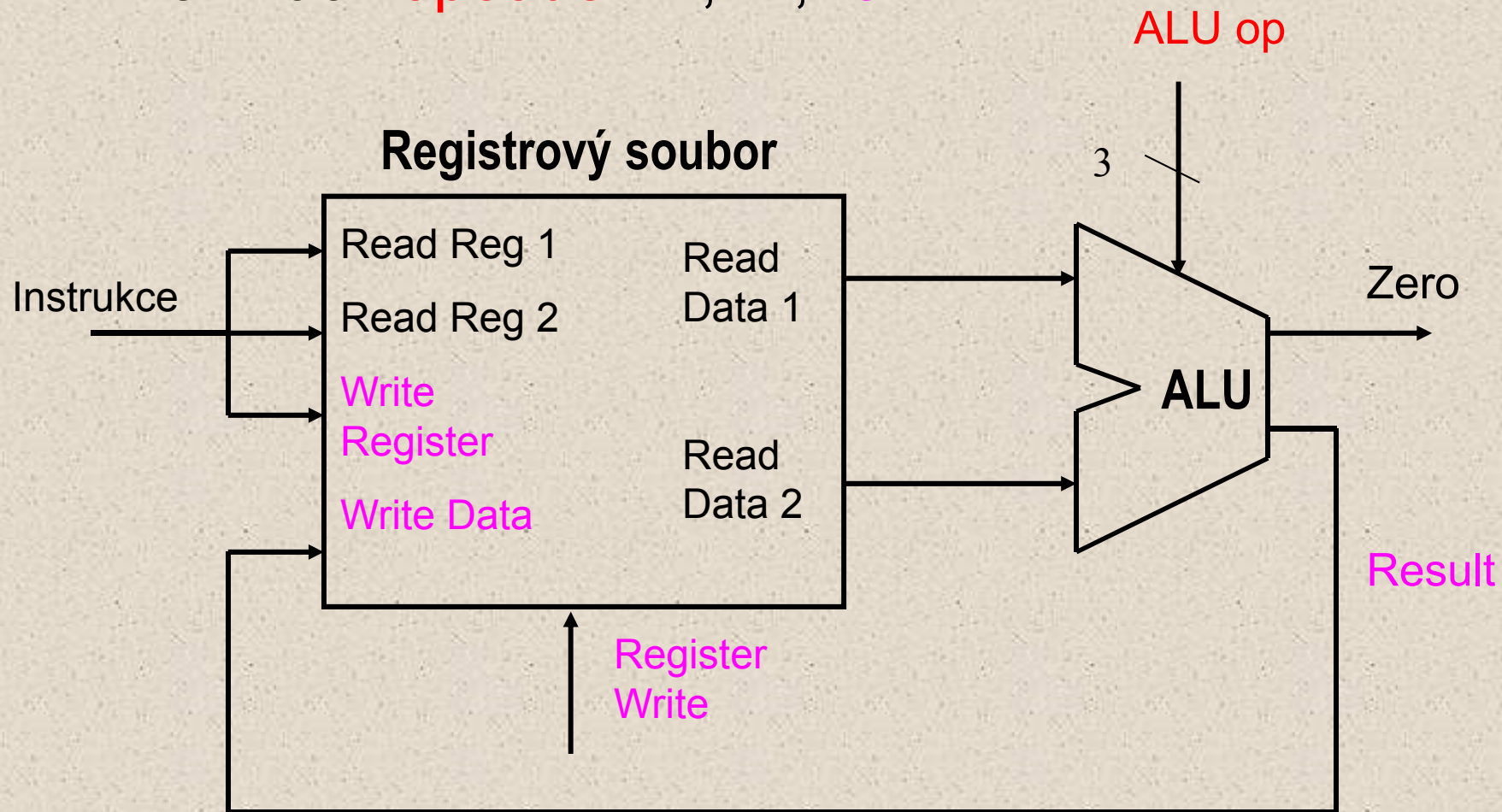


# Elementární kroky při Load/Store

---

- **lw \$t1, offset(\$t2)**
  - reference do paměti, báze v \$t2 s offsetem
  - **lw**: čtení paměti, zápis do registru \$t1
  - **sw**: čtení z registru \$t, zápis do paměti
- Výpočet adresy – podle ISA:
  - 16-bitový offset se znaménkem se převede na 32-bitovou hodnotu se znaménkem
- *Hardware*: Datová paměť pro read/write

# Prvky datové cesty pro Load/Store

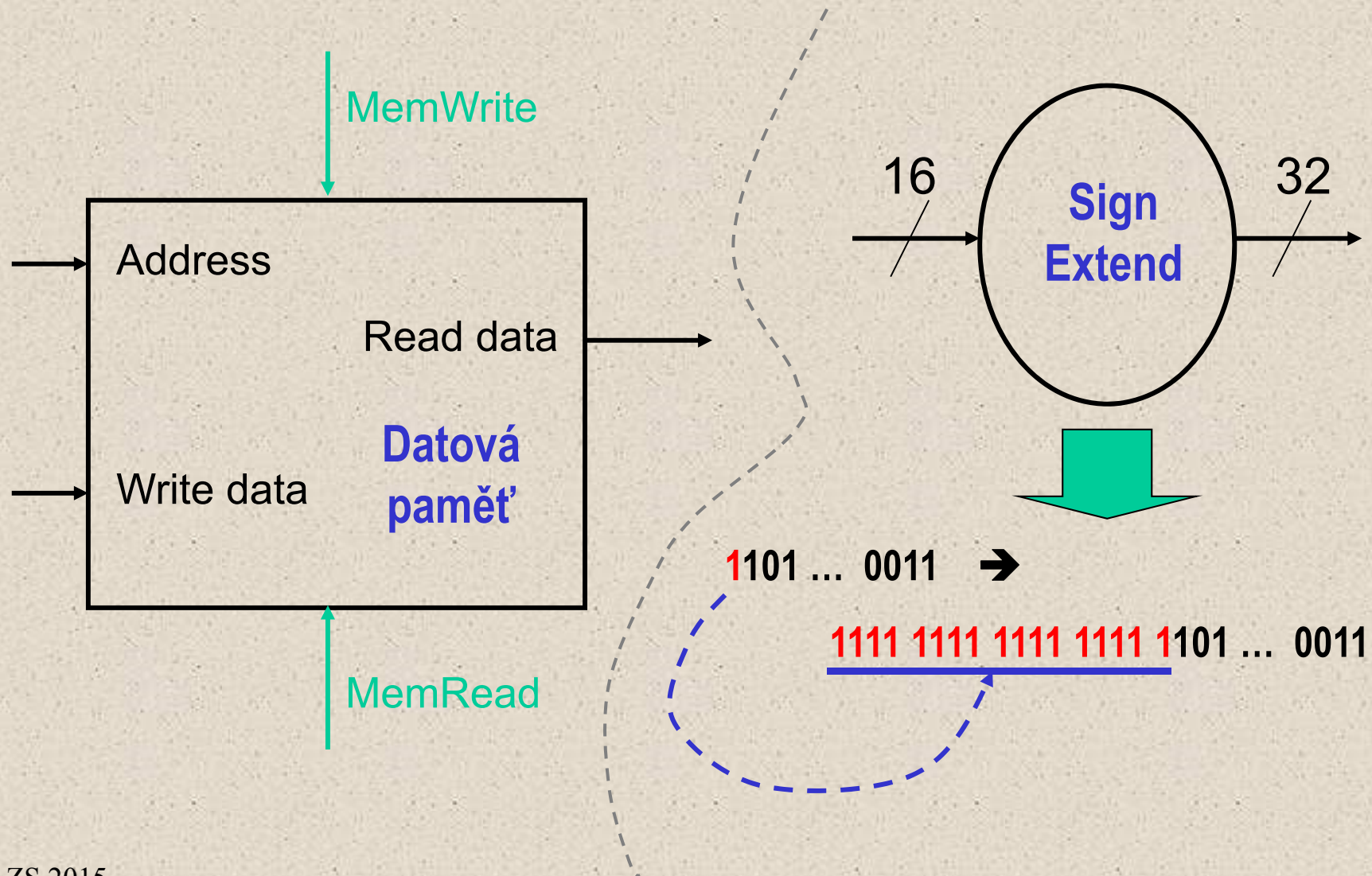



# Provedení operace Load/Store

---

1. Přístup do registru

Registrový soubor

-- **Čtení** instrukce/dat/adresy

2. Výpočet adresy do paměti

ALU

-- **Dekódování** adresy

3. Čtení/zápis z/do paměti


Datová paměť

4. Zápis do registrového souboru

Registrový soubor

-- **Provedení** instrukce Load/Store

# Datové cesty pro Load/Store

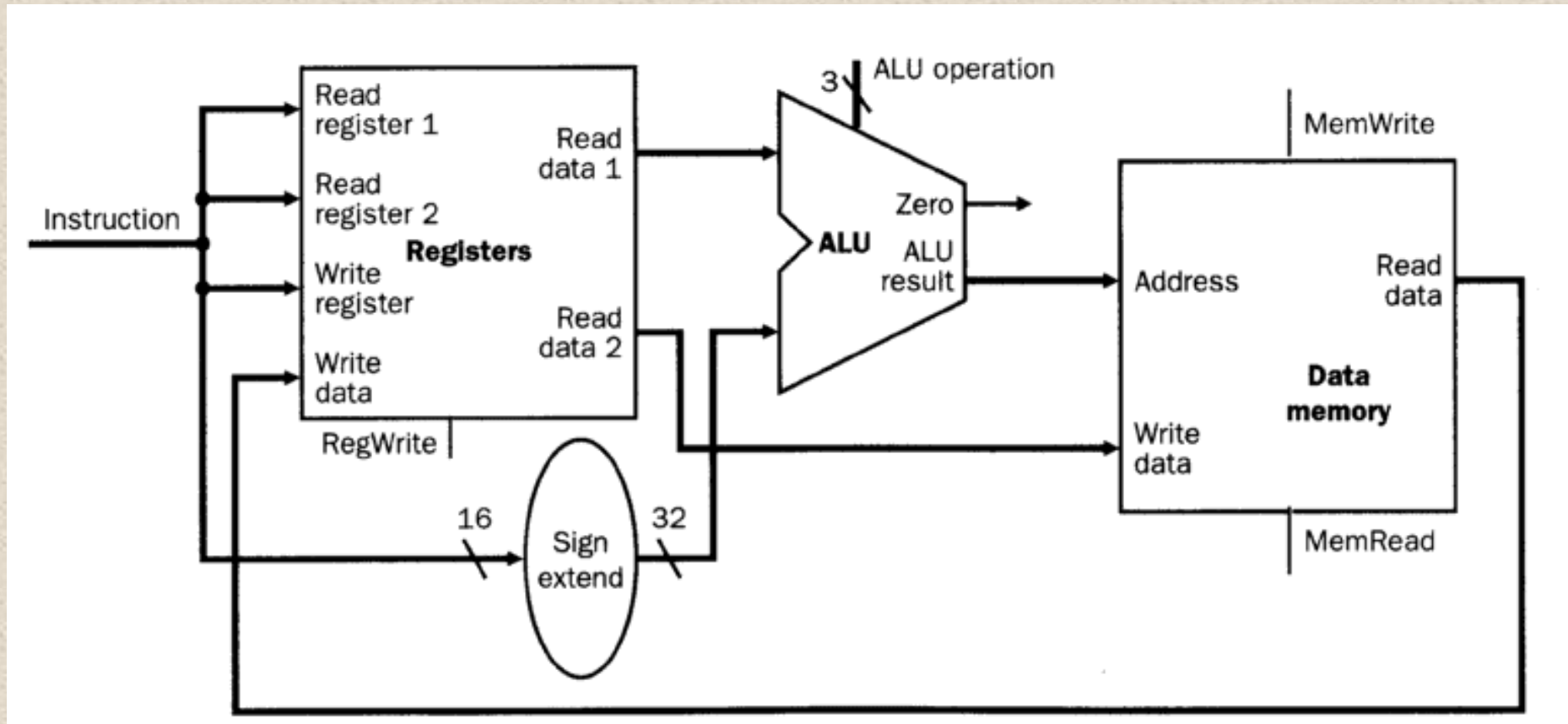

Fetch

Decode

Execute

# Datové cesty - instrukce větvení (Branch)

---

- **beq \$t1, \$t2, offset**
  - Dva registry (\$t1, \$t2) – test na rovnost
  - 16-bitový offset výpočet cílové adresy skoku
- Adresa cíle skoku – podle ISA:
  - Přičti znaménkem rozšířený offset k PC
  - Bázová adresa je instrukce za skokem (PC+4)
  - Posuň offset vlevo o 2 bity => word offset
- Skok na cílovou adresu
  - Nahrad' dolních 26 bitů PC dolními 26 bity instrukce posunuté o 2 bity

# Provedení větvení (Branch)

---

1. Přístup do registru

Registrový soubor

-- **Čtení** instrukce/dat

2. Vyhodnocení podmínky skoku

ALU #1

3. Výpočet cílové adresy

ALU #2


-- Výpočet skoku – podobné **dekódování**

4. Skok na cílovou adresu

Řadič

-- **Provedení** instrukce větvení

# Datové cesty pro větvení (Branch)

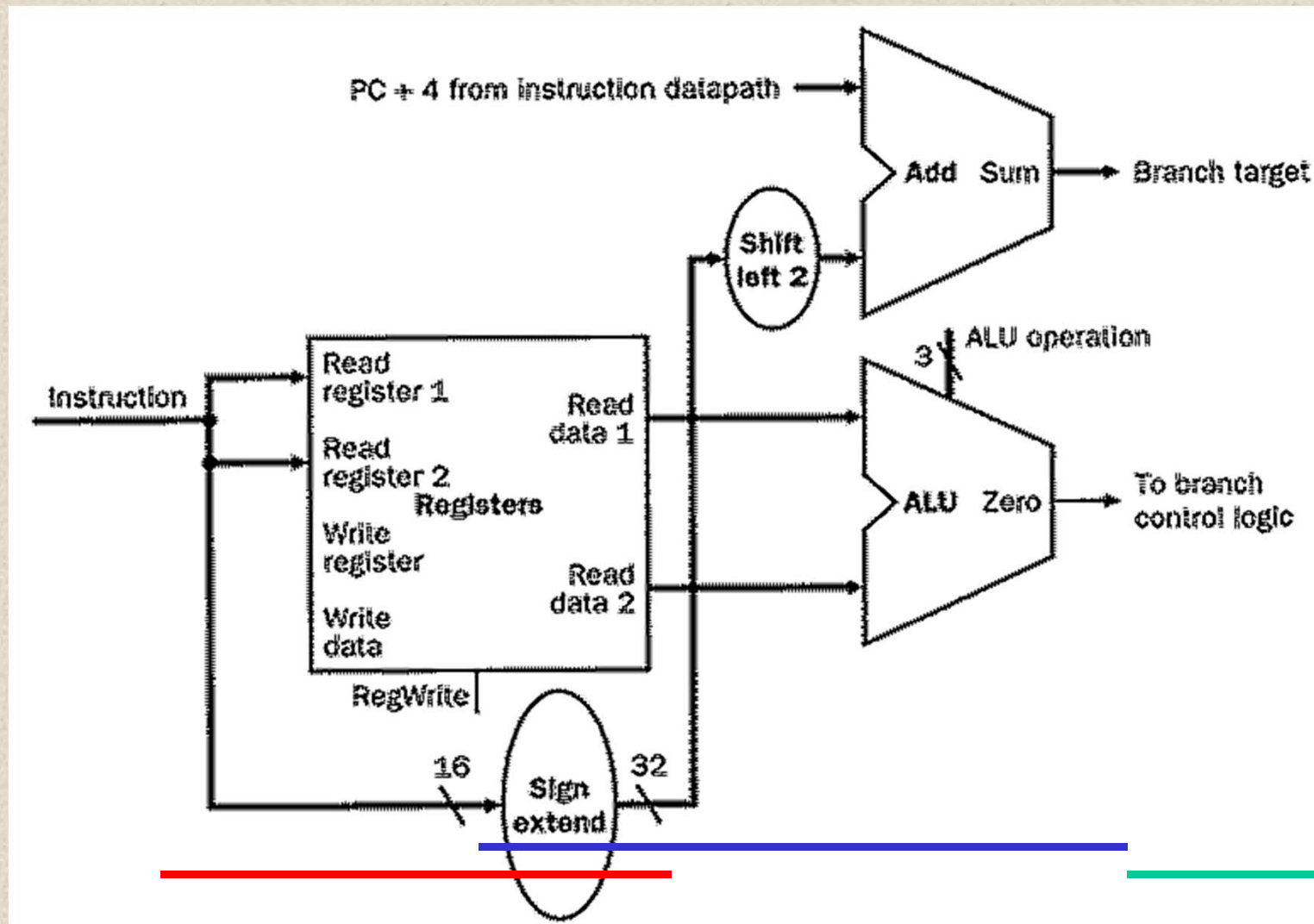

Fetch

Decode

Execute



# Opožděné podmíněné skoky (MIPS)

---

- **MIPS ISA:** Podmíněné skoky jsou vždy *opožděné*
  - Instrukce  $I_b$  ležící za skokem se vždy provede
  - $condition = false \Rightarrow$  normální skok
  - $condition = true \Rightarrow I_b$  se provede

Je to špatně?

1. Zlepší se efektivita
2. Skok se neprovádí (nesplněná podmínka)  
může být *častější případ*

# Závěr

---

- Datové cesty zajišťují přesuny dat v CPU
- Datové cesty propojují:
  - *ALU*: Provádí elementární operace
  - *Registrový soubor*: Čtení a zápis dat
- Registrový soubor je implementován pomocí D klopných obvodů, multiplexerů a dekodérů
  - Taktované (synchronní) logické obvody
  - Řídící signály určují zápis do registrů
  - Datové přenosy z registrů nejsou chráněné

# Závěr

---

- **MIPS ISA:** Tři instrukční formáty (R, I a J)
- Datové cesty navrženy pro každý instrukční formát
- **Stavební prvky datových cest:**
  - *R-formát:* ALU, registrový soubor
  - *I-formát:* Sign Extender, datová paměť
  - *J-formát:* ALU #2 pro výpočet cílové adresy

***Trik:*** Opožděné skoky zlepšují efektivitu